 


第7章 键盘、显示接口技术

本章学习要求：

1. 掌握数码管显示原理、电路连接及编程；
2. 掌握键盘工作原理、电路连接及编程。




7.4 LED显示器及接口技术

7.4.1 LED显示接口技术

LED: Light Emitting Diode

电路符号:

 


LED是利用**PN**结把电能转换成光能的固体发光器件,根据制造材料的不同可以发出红、黄、绿、白等不同色彩的可见光来.

LED的伏安特性类似于普通二极管,正常工作电流 **I_g** 为**5-20mA**,压降 **V_g** 为**1.5-2.0V**左右.



(a) 单段

 

(b) 8段




指示灯



数码管

 
LED发光二极管显示器有多种结构形式,单段的圆形或方形LED常用来显示设备的运行状态,8段LED可以显示各种数字和字符,所以也称为LED数码管, 8段LED在控制系统中应用最为广泛。






8*8点阵LED




点阵屏







 




单联LED数码管

   

 



双联LED数码管

       

  

四联LED数码管

 

 

在使用发光二极管时,限流电阻的选择尤为重要,阻值过大或过小二极管都将不能正常发光,甚至烧毁器件.限流电阻 R_x 应满足如下条件:

$$R_x = (V_{cc} - V_g) / I_g$$

其中: V_{cc} — 电压;


V_g — 发光二极管工作时的管压降电压值(1.5-2.0V)

I_g — 发光二极管工作电流范围(5mA-20mA)


这样,在5V电源电压下,限流电阻 R_g 的取值范围是:

$$(5.0V - 2.0V) / 20mA < R_x < (5.0V - 1.5V) / 5mA$$


即 R_x 应取值为150--700欧之间.

 


7.4.2 数码管结构:共阳与共阴

 

共阳极

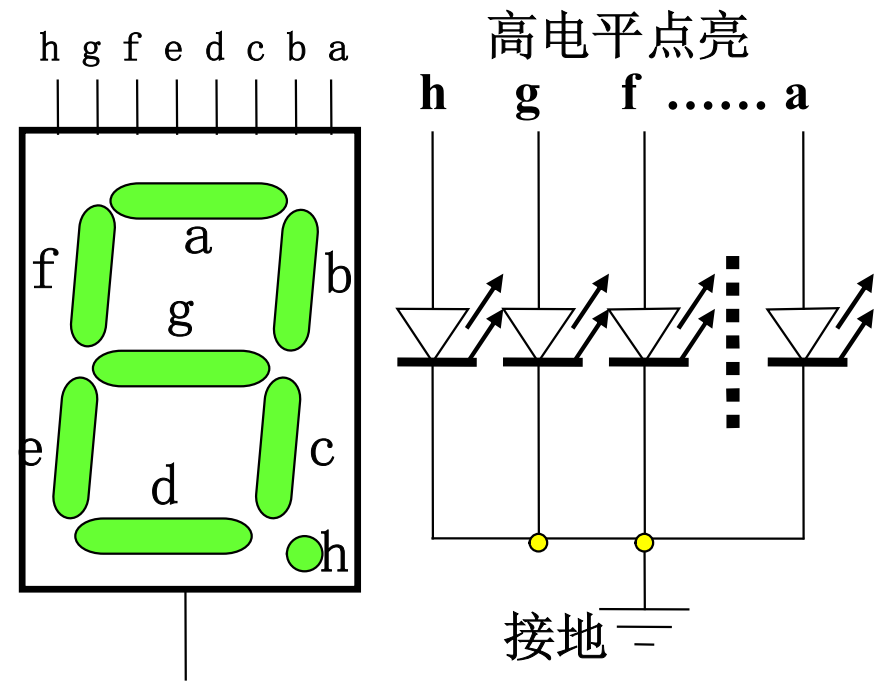


共阴极

 

单片机系统扩展LED数码管时**多用共阳LED**:共阳数码管每个段笔画是用**低电平(“0”)**点亮的,要求**驱动功率很小**;

共阴数码管段笔画是用**高电平(“1”)**点亮的,要求**驱动功率较大**.


通常每个段码要串**一个数百欧姆的限流电阻**.

 

7.4.3 译码:

一、硬件译码

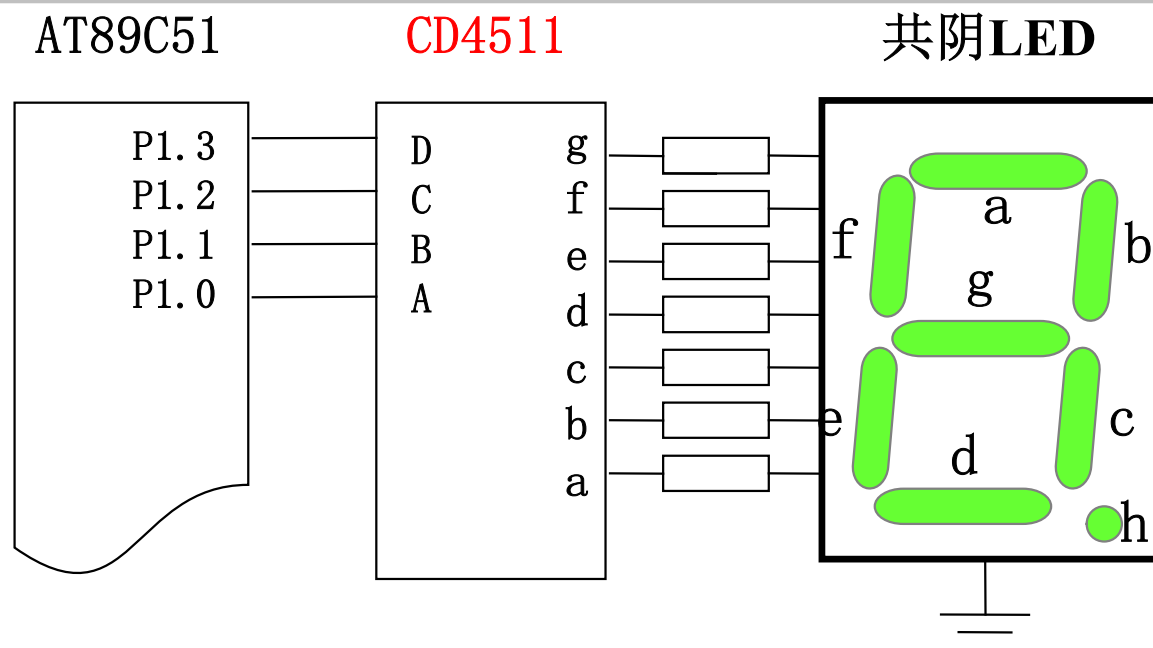
(a) 以硬件为主的接口方法
必须使用专用的译码驱动器,
通过译码器把一位十六进制数
(四位二进制) 译码为相应的
字形代码, 然后由驱动器提供
足够的功率去驱动LED。




CD4511/74LS48 是 “**BCD码**→**七段共阴译码/驱动**” IC;
74LS47 是 “**BCD码**→**七段共阳译码/驱动**” IC


硬件译码特点:

 采用专用的**译码/驱动器**件,驱动功率较大;
增加了硬件的开销;
软件编程简单;
字型固定(比如:只有七段,只可译数字...).




任务4 硬件译码BCD数码管

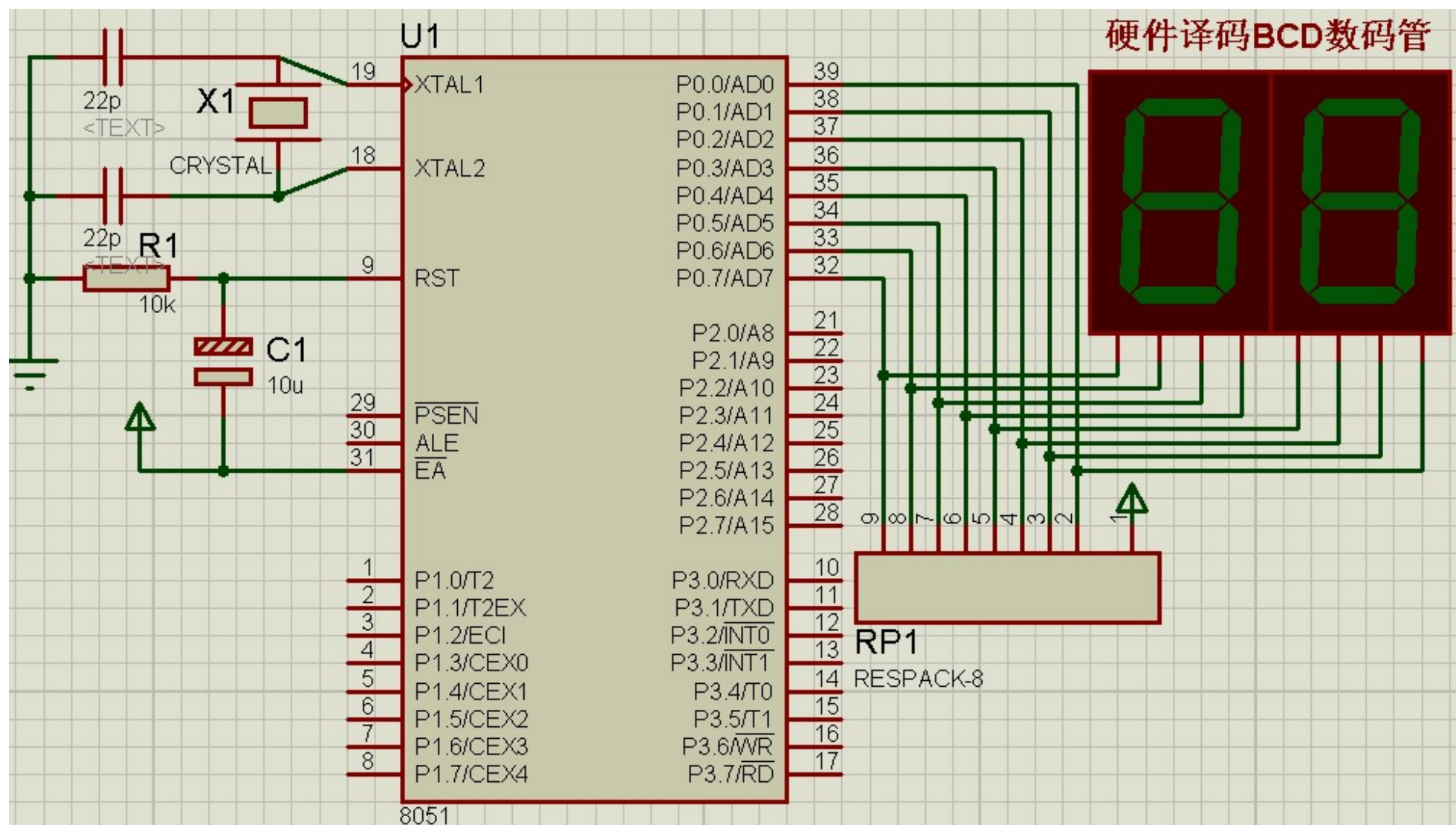


 

 - ORG 0000H
- LJMP START
- ORG 0030H
- START: MOV P0,#12H ;从P0口输出BCD码12
- LCALL DELAY ;延时
- MOV P0,#34H ;从P0口输出BCD码34
- LCALL DELAY
- MOV P0,#56H ;从P0口输出BCD码56
- LCALL DELAY
- MOV P0,#78H ;从P0口输出BCD码78
- LCALL DELAY
- SJMP START ;循环
- DELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序
- D2: MOV R6,#80
- D1: MOV R7,#248
- DJNZ R7,\$
- DJNZ R6,D1
- DJNZ R5,D2
- RET
- END




• 演 示

 

二、软件译码(常用)

 (b) 以软件为主的接口方法
主要以软件查表来代替硬件译码，也需简单的硬件电路配合。



软件译码特点:

- 1.不用专用的译码/驱动器件,驱动功率较小;
- 2.不增加硬件的开销;
- 3.软件编程较复杂;
- 4.字型灵活(比如:有八段,可译多种字符.....).

七段LED的段选码


| 显示字符 | 共阴极段选码 | 共阳极段选码 | 显示字符 | 共阴极段选码 | 共阳极段选码 |
|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 0 | 3FH | C0H | C | 39H | C6H |
| 1 | 06H | F9H | D | 5EH | A1H |
| 2 | 5BH | A4H | E | 79H | 86H |
| 3 | 4FH | B0H | F | 71H | 8EH |
| 4 | 66H | 99H | P | 73H | 8CH |
| 5 | 6DH | 92H | U | 3EH | C1H |
| 6 | 7DH | 82H | Γ | 31H | CEH |
| 7 | 07H | F8H | y | 6EH | 91H |
| 8 | 7FH | 80H | 8. | FFH | 00H |
| 9 | 6FH | 90H | “灭” | 00H | FFH |
| A | 77H | 88H | | | |
| B | 7CH | 83H | | | |


0-9共阳段码表

TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H

0-9共阴段码表

 
TAB1:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH




 

任务4 7段LED数码管


循环显示0~9

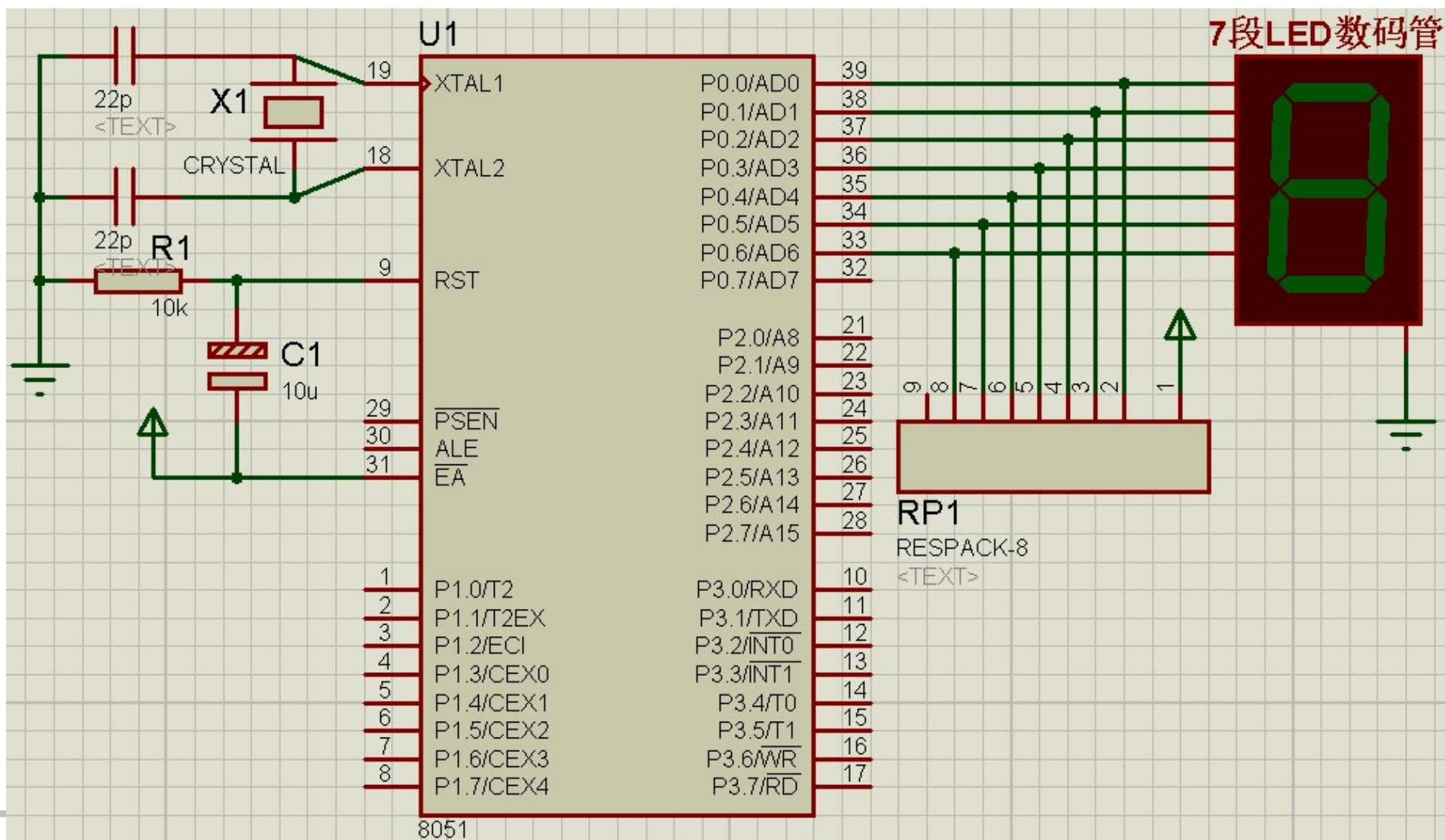

 


ORG 0000H

- LJMP START
- ORG 0030H
- START: MOV DPTR,#TABLE ;DPTR指向段码表首地址
- S1: MOV A,#00H
- **MOVC A,@A+DPTR** ;查表取得段码
- CJNE A,#01H,S2 ;判断段码是否为结束符
- SJMP START
- S2: MOV P0,A ;段码送数码管显示
- LCALL DELAY ;延时
- **INC DPTR**
- SJMP S1
- DELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序
- D2: MOV R6,#20
- D1: MOV R7,#248
- DJNZ R7,\$
- DJNZ R6,D1
- DJNZ R5,D2
- RET
- TABLE: **DB** 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
;0-9共阴段码表
- DB 01H ;结束符
- END

 

• 演 示

 

7.1.4 LED数码管显示方式:静态与动态

1.静态显示:

LED数码管采用静态显示与单片机相接时, 共阴接法的LED的公共端接地; 共阳接法的LED公共端接高电平。每个显示器的段码线 (a-h) 分别与一个**8位的锁存器**输出口相连。各位的显示字符一经确定, 相应锁存的输出将维持不变。


特点:原理简单,显示亮度强,无闪烁,占用I/O资源较多, 适用于显示位数不多的情况。

8位锁存器:

A、直接采用并行I/O口

B、采用串入/并出的移位寄存器


C、采用具有三态功能的锁存器, 如CD4511、MC14495

 


A、直接采用并行I/O口

显示过程中**持续得到送显信号**,与各数码管接口的I/O口线是专用的.**无闪烁**,使用的元器件较多,占I/O线多,无须扫描,节省CPU时间,编程简单.

 连接:所有LED的**位选**均共同连接到**+Vcc或GND**,每个LED的**8根段选线**分别连接一个**8位并行I/O口**,从该I/O口送出相应的字型码显示字型.



 

分析:说明4个共阴极LED静态显示3456数字的工作过程.

 


图 LED静态显示方式


所有COM端连接在一起并接地:

- 首先由I/O口(1)送出数字3的段选码4FH, 左边第一个LED显示3;
- 接着由I/O口(2)送出数字4的段选码66H, 左边第二个LED显示4;
- 同理,由I/O口(3)送出数字5的段选码6DH,左边第三个LED显示5
- 最后由I/O口(4)送出数字6的段选码7DH, 第四个LED显示6.



 2. 动态显示(常用,有特色):


各数码管在显示过程中轮流得到送显信号,与各数码管接口的I/O口线是共用的.有闪烁,使用的元器件较少,占I/O线少,必须扫描,花费CPU时间,编程复杂.(有多个LED时尤为突出)



硬件连接:所有LED的段选线共同连接在一起共用一个8位I/O口,而每个LED的位选线分别由一根相应的I/O口线控制.

视觉的暂留效应原理:什麼场面被人看了一眼,这场面都会在人眼里停留0.1秒,电影在1秒中拍摄24张照片,所以在播放时,里面的事物总是移动的.

 逐位扫描显示方式:从段选口(段控)送出某位LED的字型码,然后选通该位LED(位控),并保持一段延时时间(1ms 记忆).然后选通下一位,直到所有位扫描完.




分析:说明4位共阴极LED动态显示3456数字的工作过程



如图,首先由I/O口(1)送出数字3的段码4FH(0100 1111), 到4个LED共同的段选线上,

接着由I/O口(2)送出位码××××0111到位选线上,其中数据的高4位为无效的×,唯有D₃的COM端为低电平“0”,因此只有该LED的发光管因阳极接收到高电平“1”的g、d、c、b、a段有电流流过而被点亮,也就是显示出数字3,而其余3个LED因其COM端均为高电平“1”而无法点亮;

0100 1111

 

共阴极

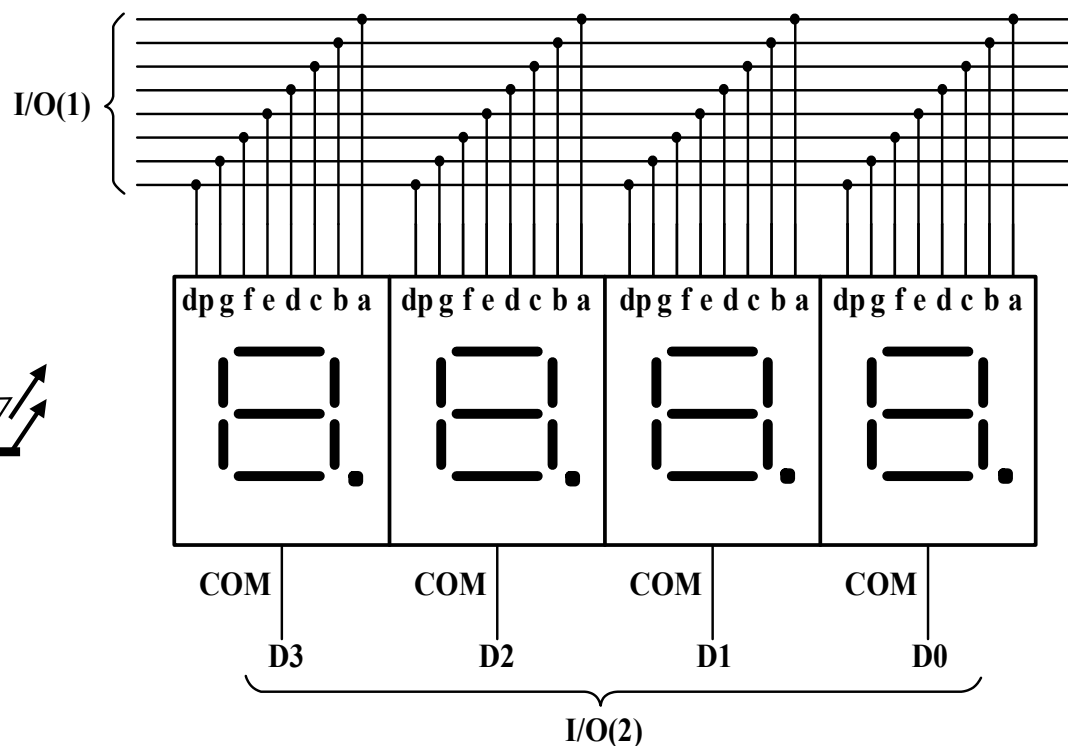 



显示一定时间后,再由I/O口(1)送出数字4的段选码66H

到段选线上,接着由I/O口(2)送出点亮D2的位选码

××××1011到位选线上,此时只有该LED的发光管因阳极接收到高电平“1”的g、f、c、b段有电流流过因而被点亮,也就是显示出数字4,而其余3位LED不亮;

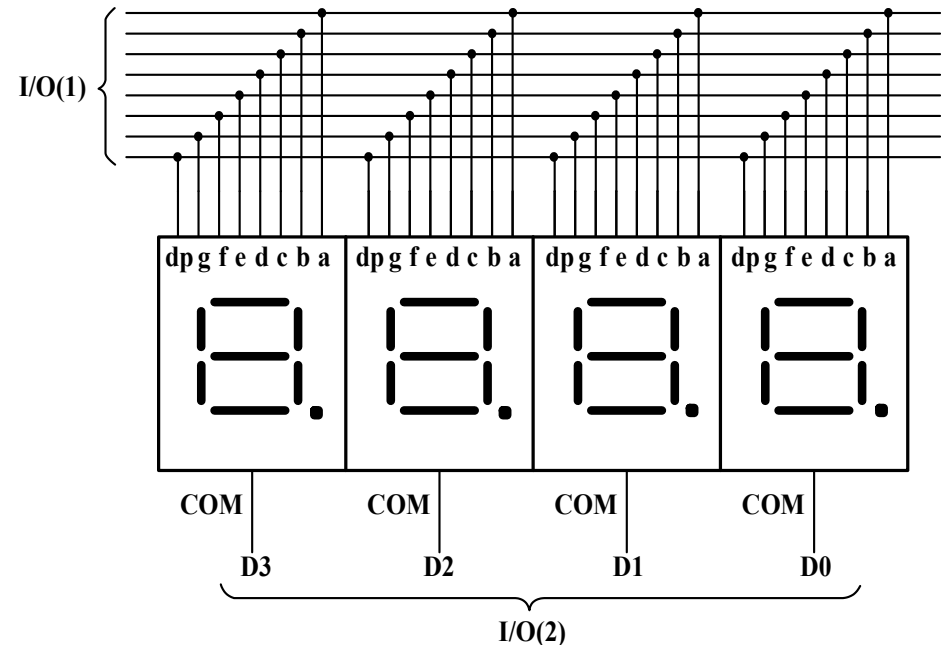
如此再依次送出第三个LED、第四个LED的段选与位选的扫描代码,就能——分别点亮各个LED,使4个LED从左至右依次显示3、4、5、6.




 

任务5 LED动态显示


要求：
显示数字0-7

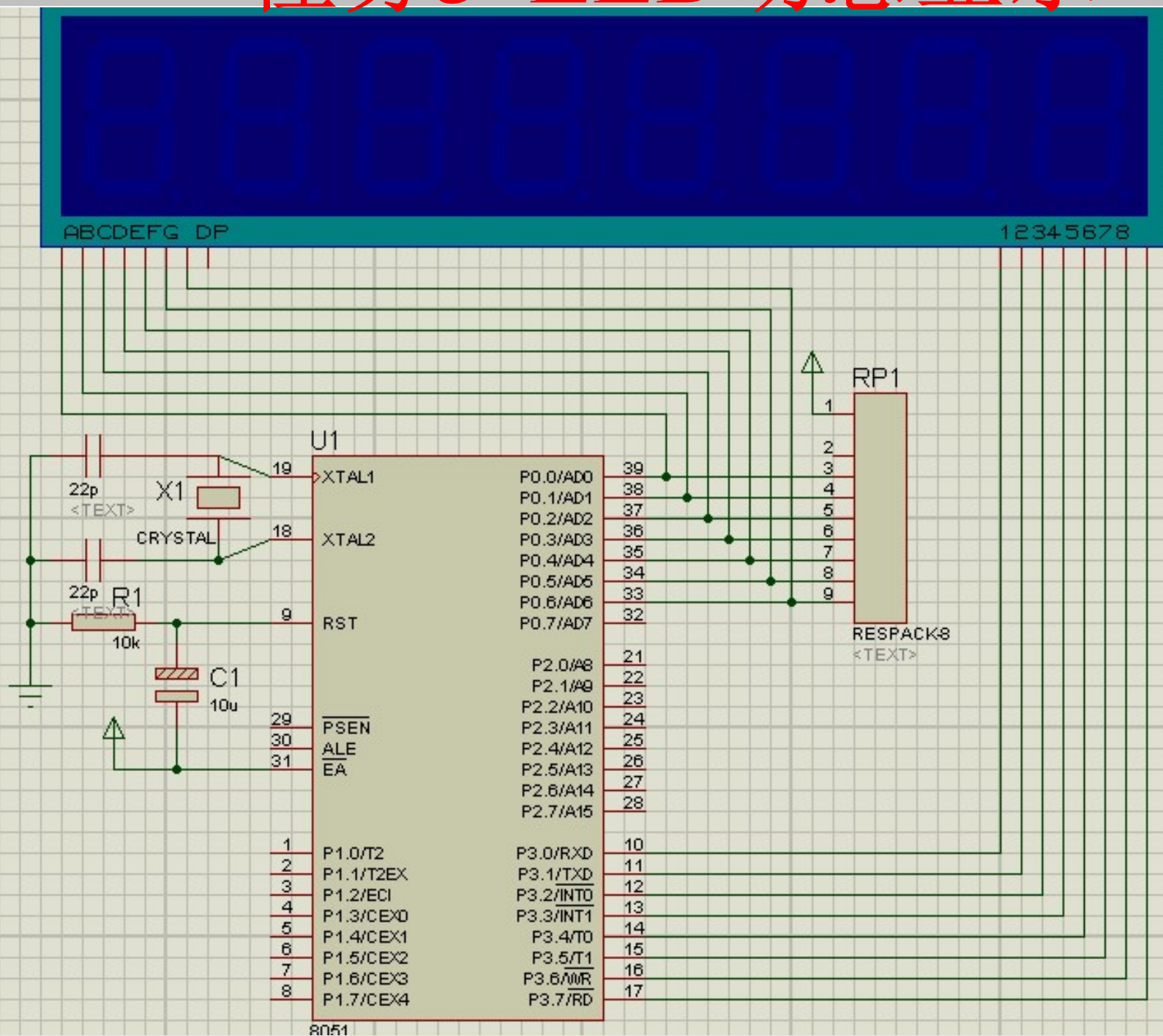

 


程序设计

 - ORG 0000H
- LJMP START
- ORG 0030H
- START: MOV DPTR,#TABLE ;DPTR指向段码表首地址
- MOV R7,#7FH ;设置动态显示扫描初值
- S1: MOV A,#00H
- MOVC A,@A+DPTR ;查表取得段码
- CJNE A,#01H,S2 ;判断段码是否为结束符
- SJMP START
- S2: MOV B,A ;段码送B保存
- MOV A,R7
- RL A ;显示位扫描值左移1位
- MOV P3,A ;显示位扫描值送P3口
- MOV R7,A
- MOV P0,B ;显示段码送P0显示
- LCALL DELAY ;延时
- INC DPTR
- SJMP S1



 
- DELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序
- D2: MOV R6,#20
- D1: NOP
- DJNZ R6,D1
- DJNZ R5,D2
- RET
- TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H ;0-7共
 阴段码表
- DB 01H ;结束符
- END



7.1 键盘与计算机接口

涉及如下问题：

 1. 为什么要软件延时去抖动；
2. 独立式和矩阵式键盘接口电路的设计方法；
3. 独立式和矩阵式键盘程序的设计方法。




§ 7.1.1 键盘结构与工作原理

按键开关介绍

 单片机中的键盘通常由按键开关组成，按键开关的外形和参数如下图所示，它是一种常开型按键开关，为了便于安装固定，它有四个管脚，其管脚说明如下图中的文字所示，在常态时开关触点（1和2）处于断开状态，只有按下按键时开关触点才闭合短路，所以可以用万用表检测开关的管脚排列、好坏和质量。








按键闭合、断开时的抖动

在单片机中，按键通常与I/O端口相连，如下图左边所示。

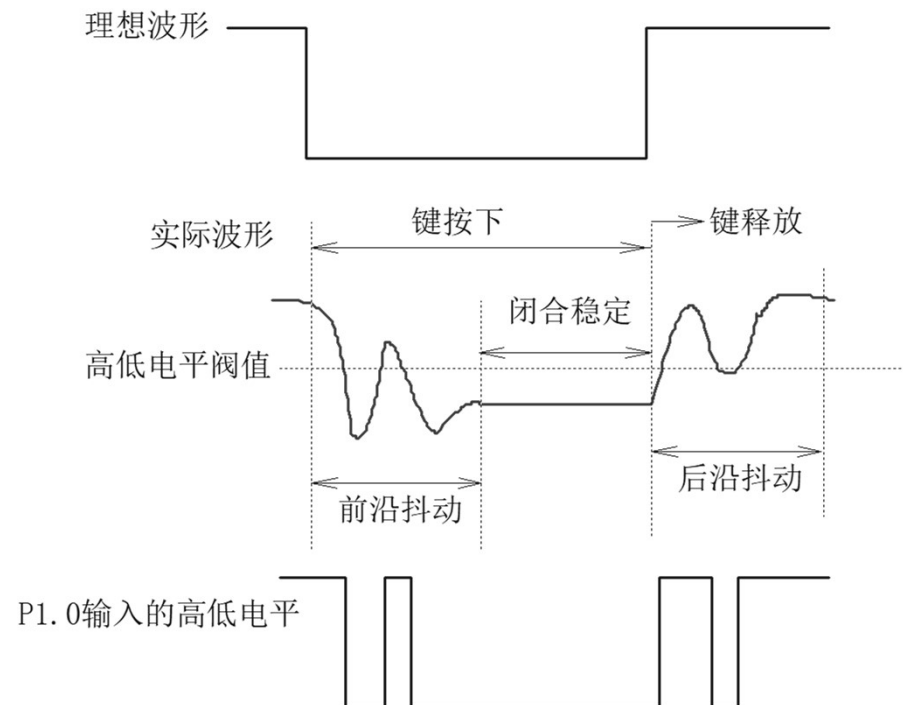 当按键开关K1未按下时，P1.0输入为高电平，而当按键K1闭合时，P1.0输入为低电平，由于开关为机械弹性开关，当机械触点断开、闭合时，由于机械触点的弹性作用，一个机械开关闭合时不会马上稳定地闭合接通，断开时也不会马上断开，而是在闭合、断开的瞬间伴随有一连串的抖动，如下图右边所示，抖动时间的长短与开关的机械特性决定，一般为5~10ms。



 


按键抖动消除办法

按键抖动是一种普遍的现象。如上页图所示，抖动将造成I/O端口输入的高低电平多次变化，使单片机系统误动作，一次按键产生多次按键效果，因此必须采取措施消除。

按键抖动消除可以采用硬件和软件方法消除，**硬件去抖动电路**如RS触发器等，由于硬件去抖动电路需要额外的硬件电路，使产品成本增加，硬件电路复杂，所以一般应用较少。在单片机中广泛采用的是**软件延时去抖动**，由图可知，按键闭合时存在前沿抖动，一般时间为5~10ms，因此我们可在按键按下后，延时10ms左右避开前沿抖动，然后再判断按键是否按下，即P1.0是否仍为低电平，如果仍为低电平，此时才确认为一次完整有效的按键闭合，否则认为只是抖动或干扰，系统对此不作出响应。



硬件：采用消除键抖动电路

 

原理：基本RS触发器， $\overline{S}=0$ ， $Q=1$
 $\overline{R}=0$ ， $Q=0$
抖动时， $\overline{R}=\overline{S}=1$ ， Q 不变。


软件：采用延时判别程序

（具体程序后叙）





键盘的分类

 - 键盘分编码键盘和非编码键盘。键盘上闭合键的识别由专用的硬件编码器实现，并产生键编码号或键值的称为编码键盘，如计算机键盘。
- 而靠软件编程来识别的称为非编码键盘；
- 在单片机组成的各种系统中，用的最多的是非编码键盘。也有用到编码键盘的。
- 非编码键盘分为：独立式键盘和行列式（又称为矩阵式）键盘。



§ 7.1.2 独立式键盘接口设计

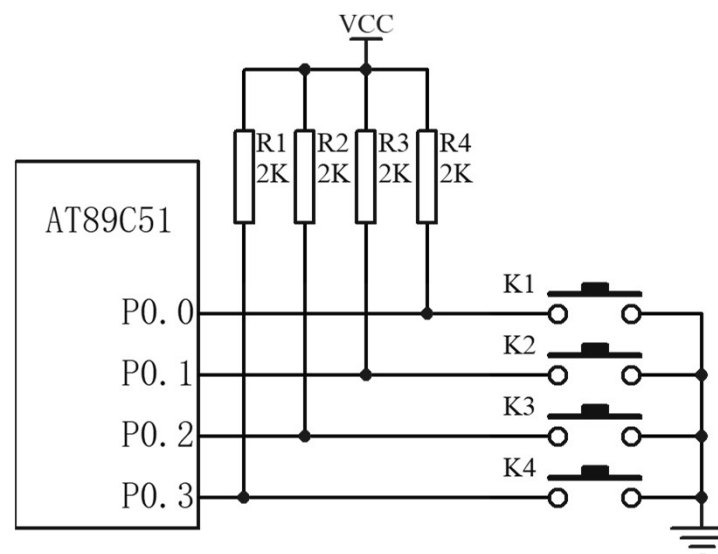 独立式键盘的结构如下图所示，组成键盘的各按键相互独立，每个按键独立地与一个I/O端口相连，结构简单，其中左图适合于端口内部有上拉电阻的端口，如P1、P2、P3口，所以外部不用上拉电阻，电路更简单，成本更低。右图适合于端口内部没有上拉电阻地端口，如P0口，所以外部必须使用上拉电阻，成本稍高，所以一般尽量使用左图的形式。



独立式按键的软件结构

设计独立式键盘的控制程序，必须解决以下几个问题：

（1）检测有无按键按下。

先将各按键相连的I/O端口置为高电平1，然后检测各I/O端口是否仍全为高电平，如果不是，表明有按键按下。


（2）如果有键按下，运用软件去抖动

在有键按下的情况下，延时10ms，再次检测是否有键按下，如果是，表明确实有键按下，否则表示只是干扰或抖动。

（3）确认有键按下，暂存键值，等键释放

这主要是为了保证一次按键仅执行一次按键功能，防止按住按键不放时，执行多次按键功能。

（4）判断按键情况，执行相应的按键功能

 



任务6 独立式键盘控制LED灯


- 要求:

P1口作为输入口：接键盘电路K1~K8

P0口作为输出口：接LED灯D1~D8

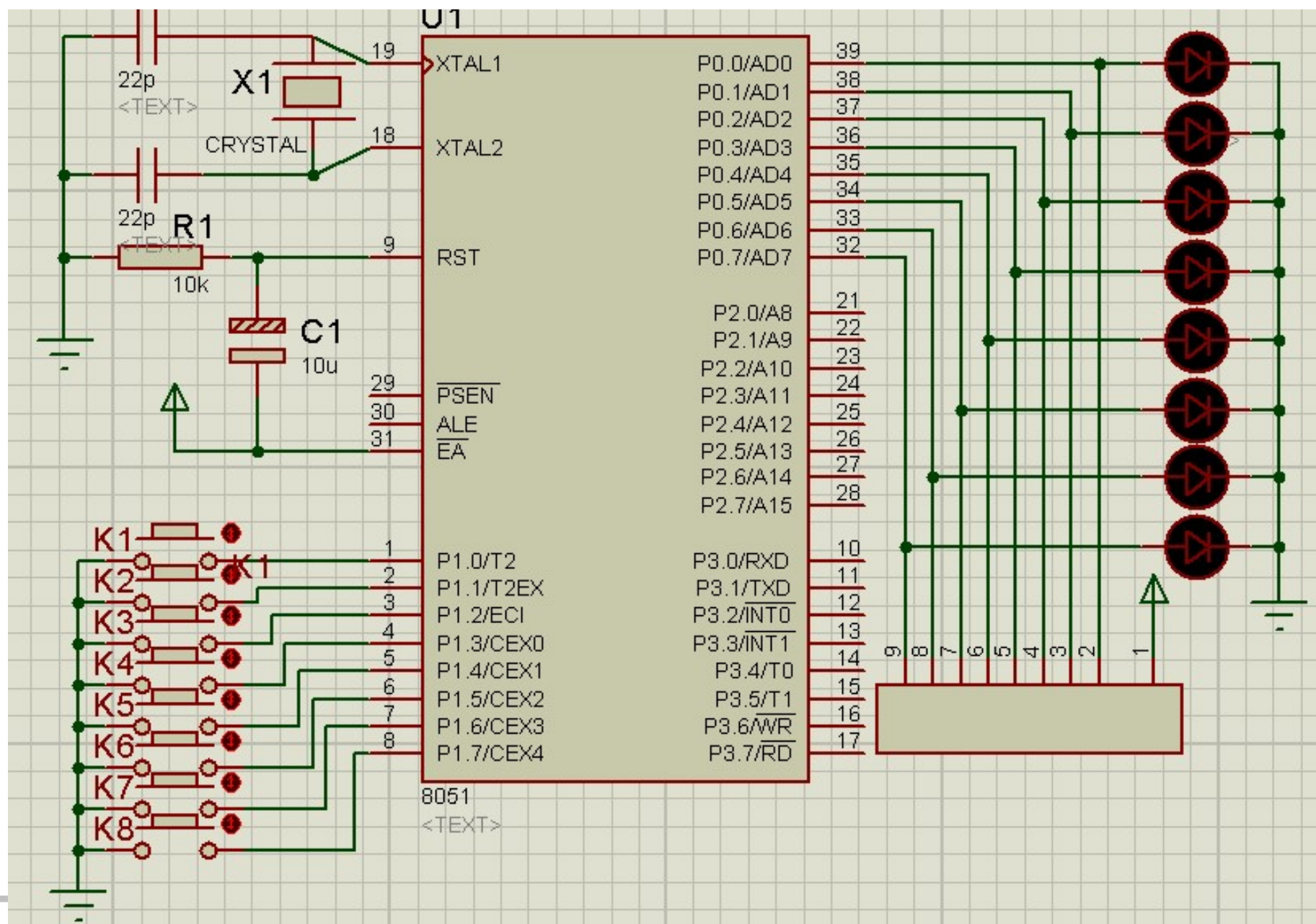 P1口键盘按下，控制P0口相应位的灯的亮灭：
按第一次，灯亮，按第二次，灯灭.....



 

本任务采用查询方式判断是否有键盘按下，程序思路大致如下：

(1) 首先进行程序初始化。

置位P1口作为输入口； P0口清零，使LED灯灭。

(2) 查询是否有键按下。


按位查询P1口电位，有低电平表明有按键按下。

(3) 延时去抖动。

若有按键按下，延时10ms，再次读入判断相应位状态，判断是否仍然有键按下，如果有，表明确实有键按下，否则表明只是抖动或干扰信号。

(4) 判断按键情况，执行相应的按键功能

即如果按键K1按下，D1亮； K2按下，D2亮…………。

 


- ORG 0000H
- START: LJMP 0030H
- ORG 0030H
- MOV P1,#0FFH
- MOV P0,#00H
- MAIN:
- JNB P1.0,M0
- JNB P1.1,M1
- JNB P1.2,M2
- JNB P1.3,M3
- JNB P1.4,M4
- JNB P1.5,M5
- JNB P1.6,M6
- JNB P1.7,M7

(1) 首先进行程序初始化。

; 初始化

;查询是否有键按下
;查询K2键是否按下
;查询K3键是否按下
;查询K4键是否按下
;查询K5键是否按下
;查询K6键是否按下
;查询K7键是否按下
;查询K8键是否按下


(2) 查询
是否有键
按下。

 

| | | | |
|---|-----|--------------|----------|
| • | M0: | LCALL DELAY | ;延时，反弹跳 |
| • | | JNB P1.0,P10 | ;K1键压下处理 |
| • | | SJMP MAIN | |
| • | M1: | LCALL DELAY | ;延时，反弹跳 |
| • | | JNB P1.1,P11 | ;K2键压下处理 |
| • | | SJMP MAIN | |
| • | M2: | LCALL DELAY | ;延时，反弹跳 |
| • | | JNB P1.2,P12 | ;K3键压下处理 |
| • | | SJMP MAIN | |
| • | M3: | LCALL DELAY | ;延时，反弹跳 |
| • | | JNB P1.3,P13 | ;K3键压下处理 |
| • | | SJMP MAIN | |
| • | M4: | LCALL DELAY | ;延时，反弹跳 |
| • | | JNB P1.4,P14 | ;K5键压下处理 |
| • | | SJMP MAIN | |
| • | M5: | LCALL DELAY | ;延时，反弹跳 |
| • | | JNB P1.5,P15 | ;K6键压下处理 |
| • | | SJMP MAIN | |
| • | M6: | LCALL DELAY | ;延时，反弹跳 |
| • | | JNB P1.6,P16 | ;K7键压下处理 |
| • | | SJMP MAIN | |
| • | M7: | LCALL DELAY | ;延时，反弹跳 |
| • | | JNB P1.7,P17 | ;K8键压下处理 |
| • | | SJMP MAIN | |

(3) 延时去抖动。

(4) 判断按键
情况，执行相应
的按键功能

 



- P10: CPL P0.0
- SJMP MAIN
- P11: CPL P0.1
- SJMP MAIN
- P12: CPL P0.2
- SJMP MAIN
- P13: CPL P0.3
- SJMP MAIN
- P14: CPL P0.4
- SJMP MAIN
- P15: CPL P0.5
- SJMP MAIN
- P16: CPL P0.6
- SJMP MAIN
- P17: CPL P0.7
- SJMP MAIN
- DELAY: MOV R5,#50H ;延时子程序
- D2: MOV R6,#0F0H
- D1: NOP
- DJNZ R6,D1
- DJNZ R5,D2
- RET
- END



§7.1.3 矩阵式键盘接口设计

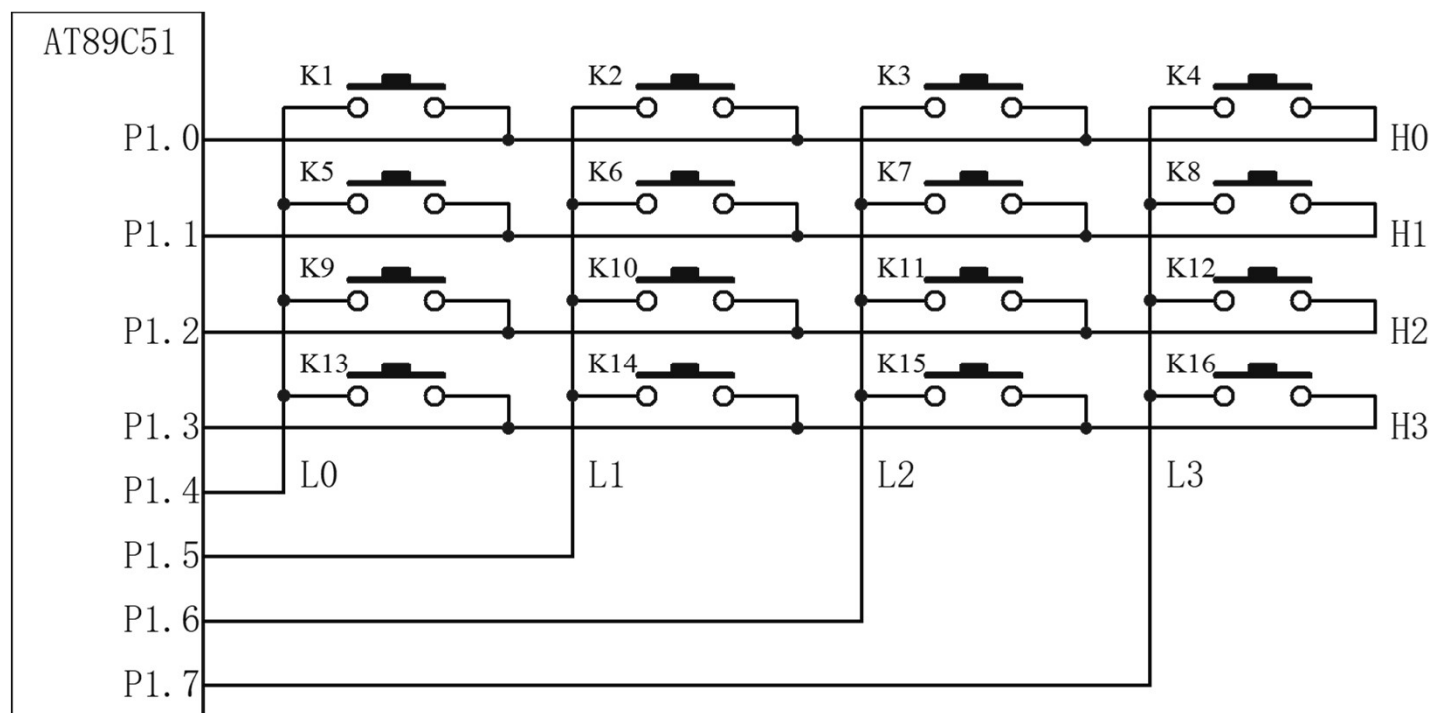独立式键盘虽然硬件、软件结构简单，但在按键数量较多的情况下，将占有较多的I/O端口，所以在按键数量较多的情况下，一般采用可以有效减少I/O端口数量的矩阵式键盘。矩阵式键盘又称为行列式键盘，采用行、列线结构，按键设置在行列线的交叉点上，如下图所示，H0~H3为四条行线，L0~L3为四条列线，在行列相交的每个交点上通过按键来连通，按键开关的一个触点连行线，一个触点连列线，从而组成4×4矩阵16键键盘




 

独立式和矩阵式键盘比较


独立式键盘硬件结构简单，软件编程较简单，但每个按键独自占用一个I/O端口，在按键数量较多的情况下，将占有较多的I/O端口。所以，独立式键盘一般运用于按键数量不多的场合。

 矩阵式键盘能有效的减少I/O端口的占用量，但因为各按键不是单独的占有I/O端口，从而给按键的判断带来难度，造成编程难度加大。



 1、矩阵式键盘的接口

矩阵式键盘的接口方法有许多，例如直接接口于单片机的I/O口上；利用扩展的并行I/O接口；用串行口扩展并行I/O口接口；利用一种可编程的键盘、显示接口芯片8279进行接口等。其中，利用扩展的并行I/O接口方法方便灵活，在单片机应用系统中比较常用。



矩阵式键盘结构

- ✓ 矩阵式键盘由行线和列线构成
- ✓ 行线接到输入口上，通过上拉电阻接到+5V
- ✓ 列线接到输出口上
- ✓ 按键位于行、列的交叉点上
- ✓ 适用于需要按键较多的场合


 


图7-2 矩阵式键盘电路原理

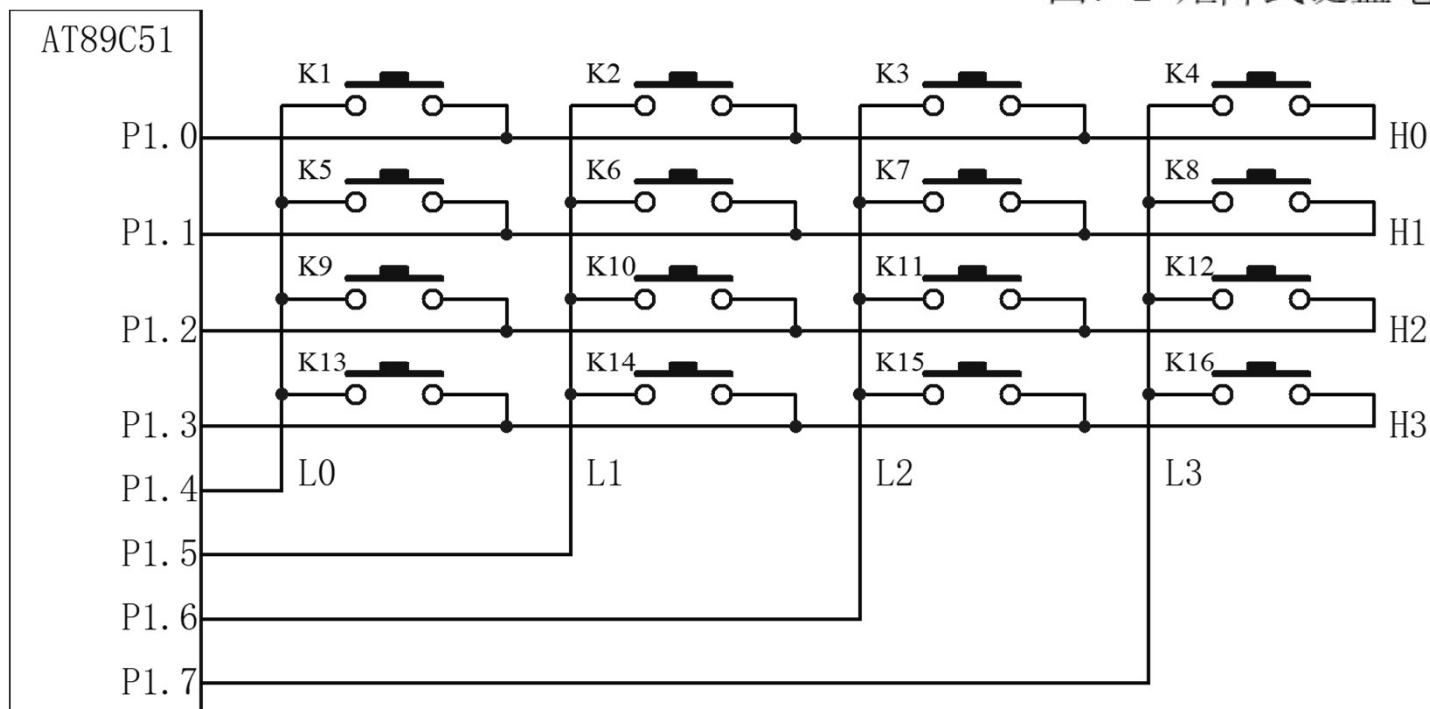

2. 键编码及键值


(1) 用键盘连接的I/O线的二进制组合表示键码


例如用4行、4列线构成的16个键的键盘，可使用一个8位I/O口线的高、低4位口线的二进制数的组合表示16个键的编码。

如图所示，各键相应的键值为：

88H、84H、82H、81H、
48H、44H、42H、41H、
28H、24H、22H、21H、
18H、14H、12H、11H。

这种键值编码软件较为简单直观，但离散性大，不便安排散转程序的入口地址。

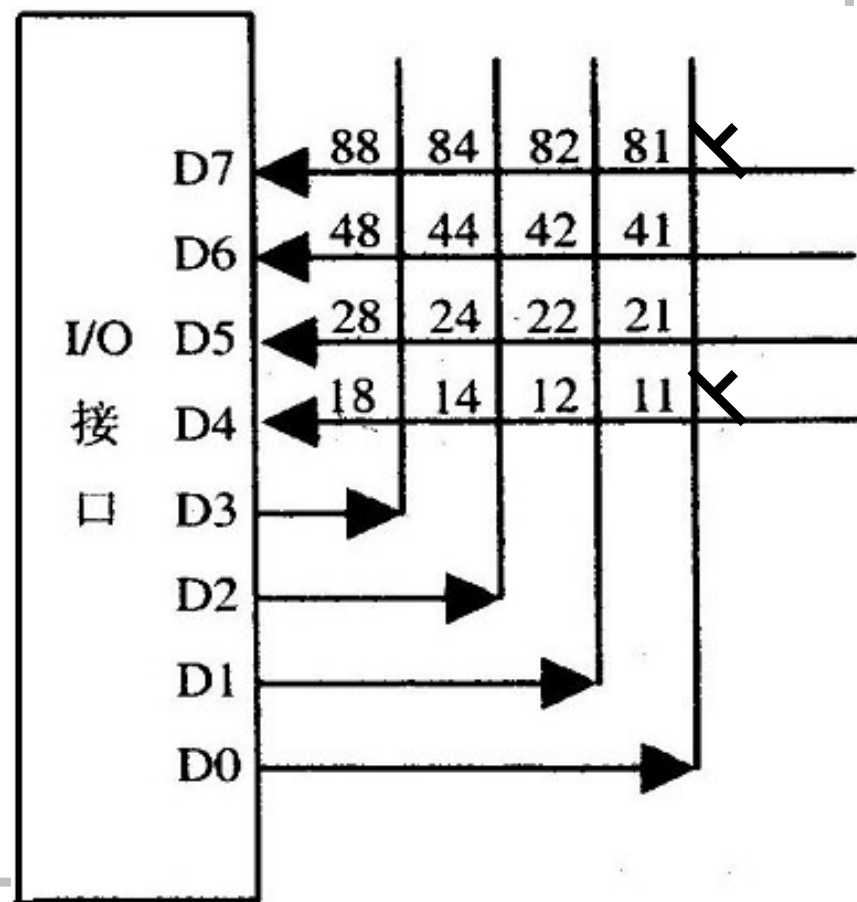

 

(2) 顺序排列键编码

如图所示，这种方法键值的形成要根据I/O线的状态作相应的程序处理。键码可按下式形成：

键码=行首键码(高位)+列号(低位)

行首键码

列号

D4: 0行→0000

D5: 1行→0100

D6: 2行→1000

D7: 3行→1100


D0: 0列→0000


D1: 1列→0001

D2: 2列→0010

D3: 3列→0011

 键码 0000,0001,0010,0011
0100,0101,0110,0111
1000,1001,1010,1011
1100,1101,1110,1111




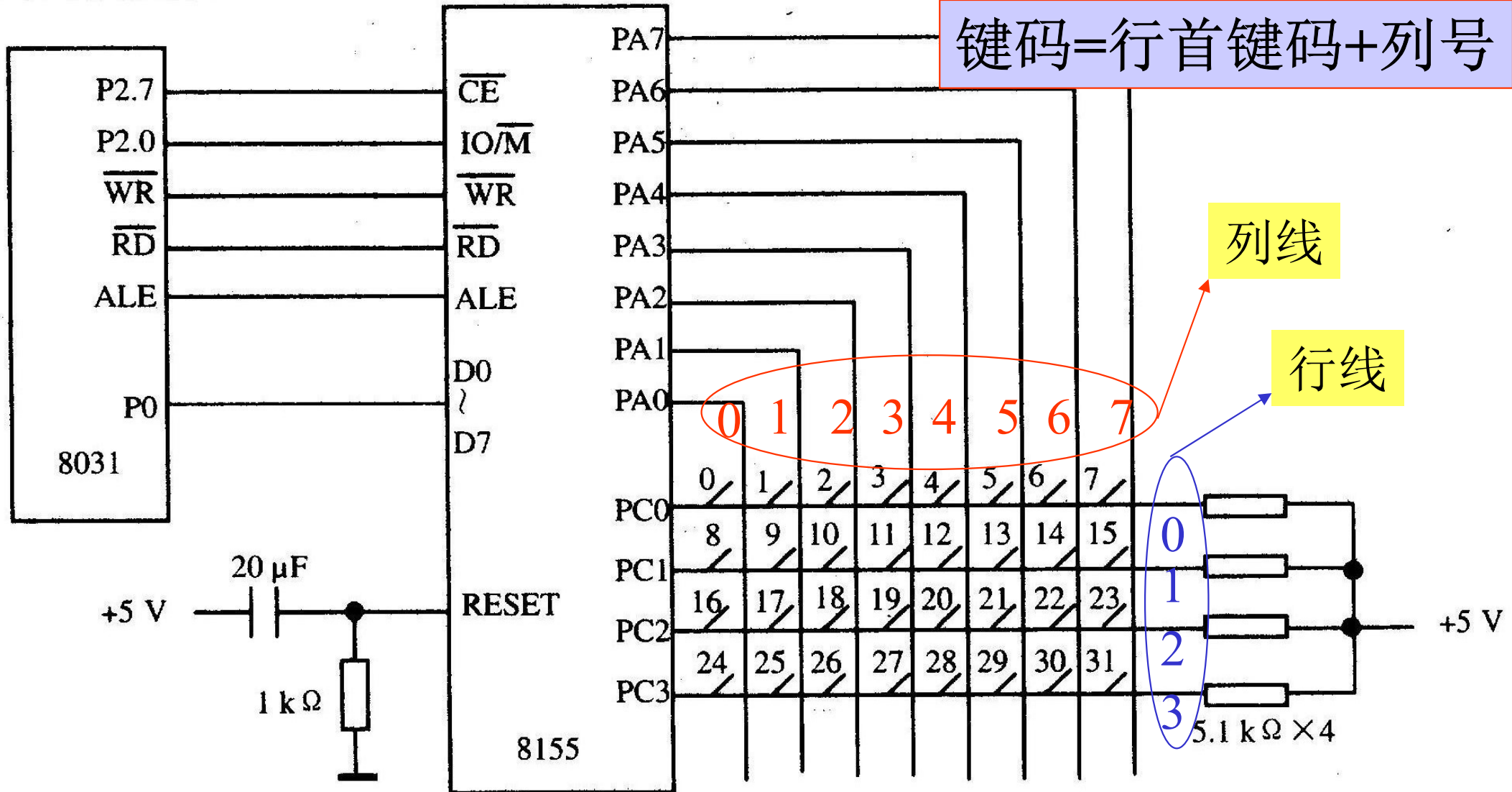

| | | | | | |
|------|-----------|----|---------|-----|-----------------|
| 行首键码 | 0行: 00000 | 列号 | 000~111 | 键码: | 0行: 00000~00111 |
| | 1行: 01000 | | | | 1行: 01000~01111 |
| | 2行: 10000 | | | | 2行: 10000~10111 |
| | 3行: 11000 | | | | 3行: 11000~11111 |



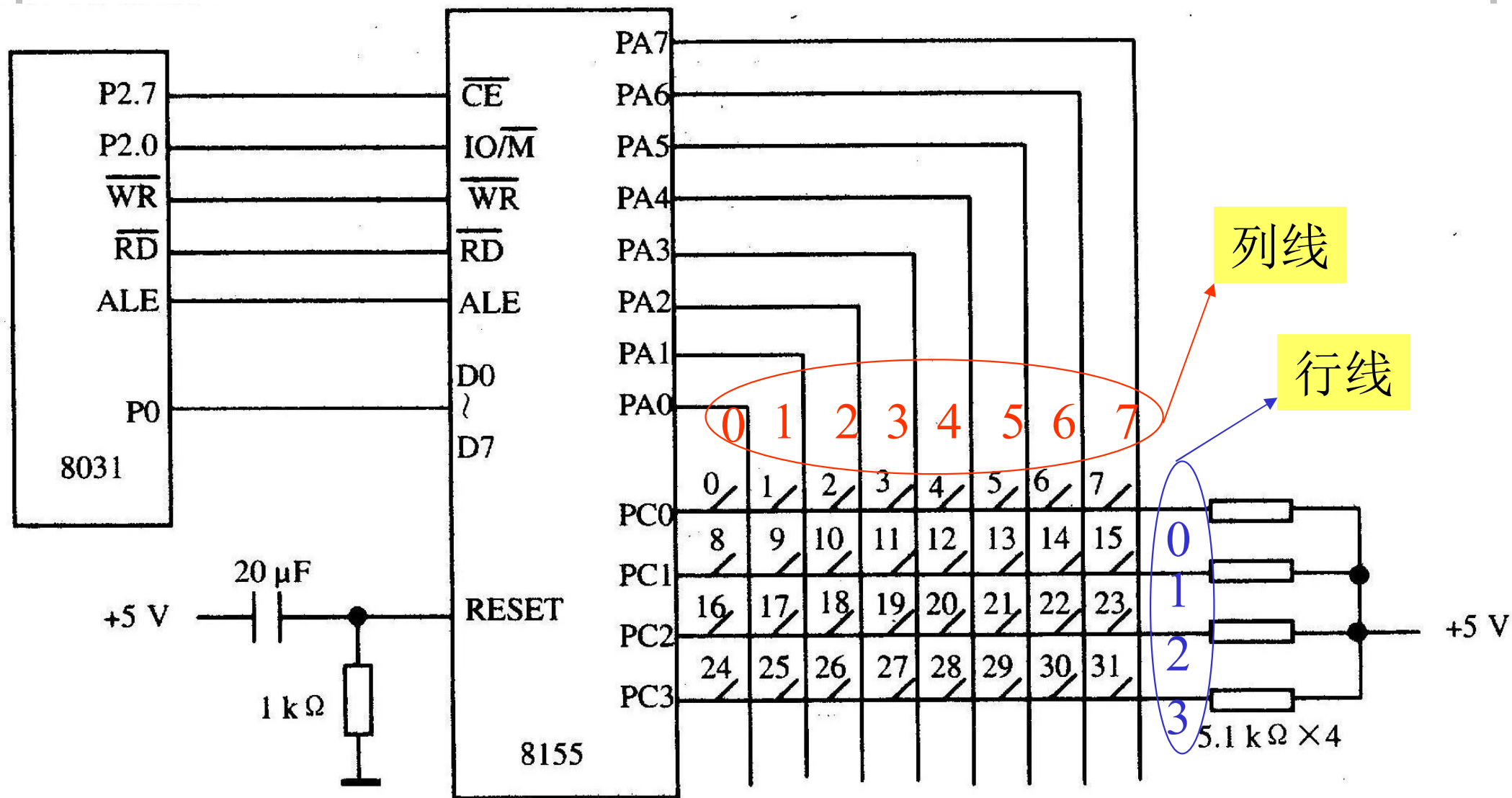PA口每位依次送出0，如有某键按下，则在PC口能读到相应的值，结合PA口的信息，则能确定键值。



8155扩展I/O口组成的行列式键盘
共32个键

3. 行列式键盘工作原理


矩阵式键盘工作原理

- ✓ 无按键按下时,行线输入高电平;
- ✓ 有按键按下时,行线输入电平由
与此行线相连的列线电平决定.
 - 如果列线输出低电平,则行线电平为低
 - 如果列线输出高电平,则行线电平为高
- ✓ 为了确认按键位置, 必须将行、列线配合使用。


对键盘的工作过程可分两步:

第一步是CPU首先检测键盘上是否有键按下;
第二步是再识别是哪一个键按下。


检测键盘上有无键按下可采用程序扫描方式和中断工作方式。

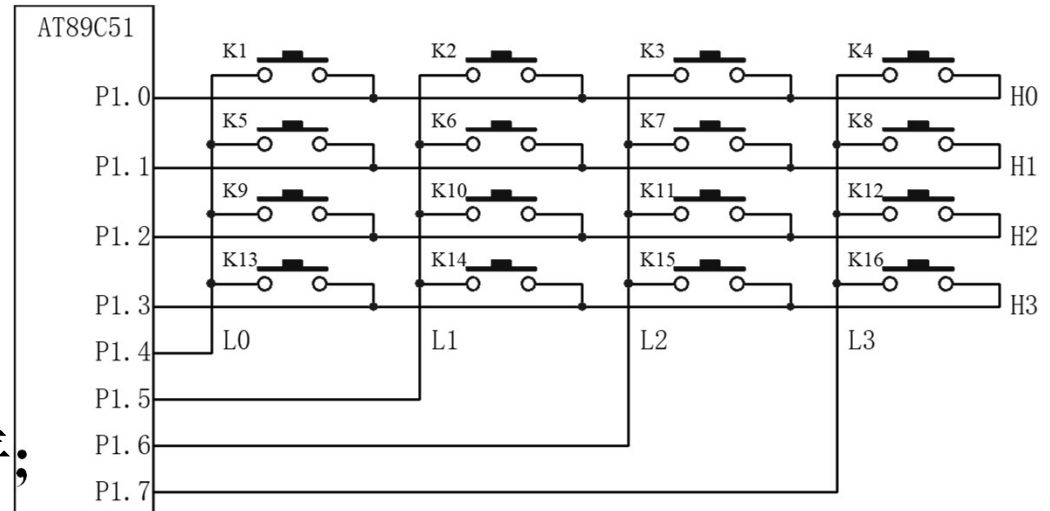


1)程序扫描方式

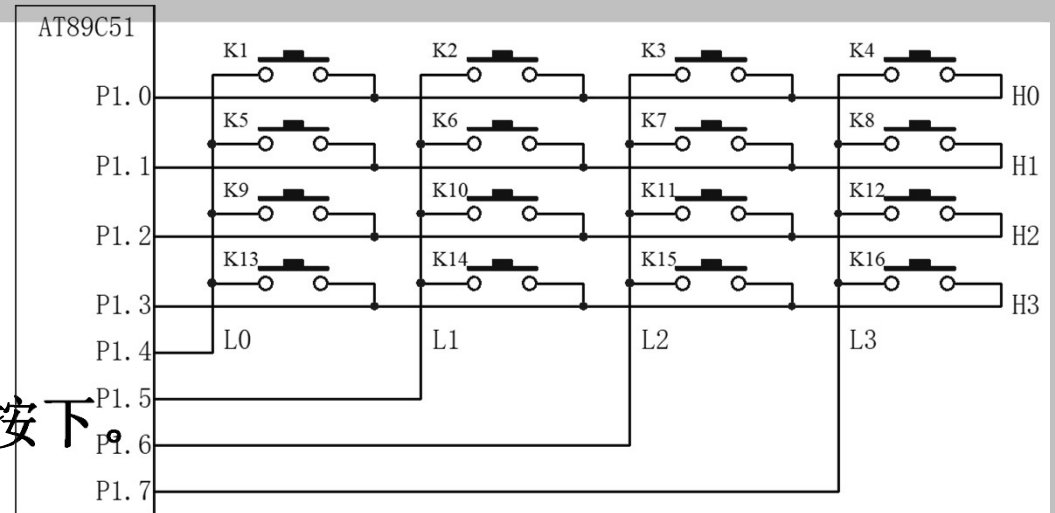

 - ✓ 首先列线全输出0，判断是否有键按下。
 - 如果行线为全1，无按键按下
 - 如果行线非全1，有按键按下
- ✓ 然后，让列线P1.4输出0，其它3条列线输出1，读行线状态。
 - 如果行线为全1，第一列无按键按下，继续扫描。
 - 如果行线非全1，可以判断按键在第0列，再根据为0的行线序号，可以确定按键具体的行号，停止扫描。
- ✓ 如果第0列无按键按下，让列线P1.5口输出0，其它三条列线输出1，读行线状态，判断按键是否在第二列。
- ✓ 为求取键码，在逐列扫描时，可用计数器记录下当前扫描列的列号，然后用行首键码加列号的办法计算。



故键值为: $01000+0100=01100$

 


键盘显示扫描程序编写

课本P169例:

PA口输出 (列)


PC口输入 (行)

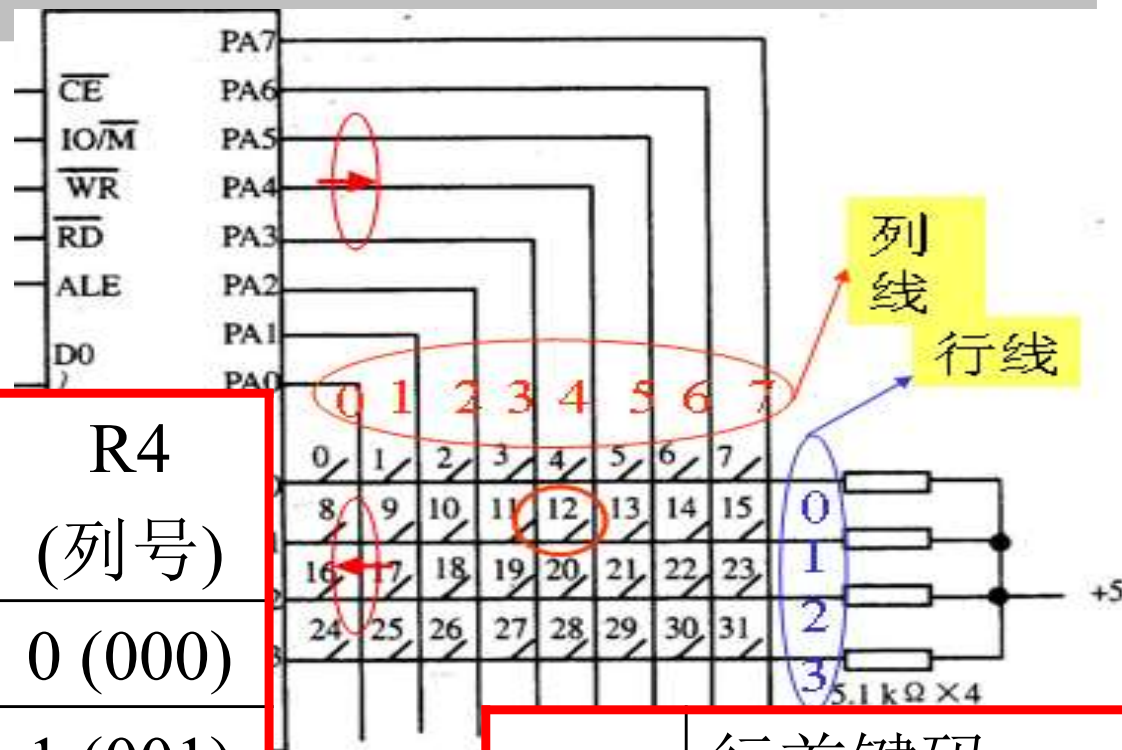

| | R2(PA7~PA0) 列扫描字 | R4 (列号) |
|-------|---------------------|------------|
| 扫描第0列 | FE (1111 1110) | 0 (000) |
| 扫描第1列 | FD (1111 1101) | 1 (001) |
| 扫描第2列 | FB (1111 1011) | 2 (010) |
| 扫描第3列 | F7 (1111 0111) | 3 (011) |
| 扫描第4列 | EF (1110 1111) | 4 (100) |
| 扫描第5列 | DF (1101 1111) | 5 (101) |
| 扫描第6列 | BF (1011 1111) | 6 (110) |
| 扫描第7列 | 7F (0111 1111) | 7 (111) |

| | 行首键码 |
|----|--------------|
| 0行 | 00 000 (00H) |
| 1行 | 01 000 (08H) |
| 2行 | 10 000 (10H) |
| 3行 | 11 000 (18H) |

键盘扫描子程序流程图

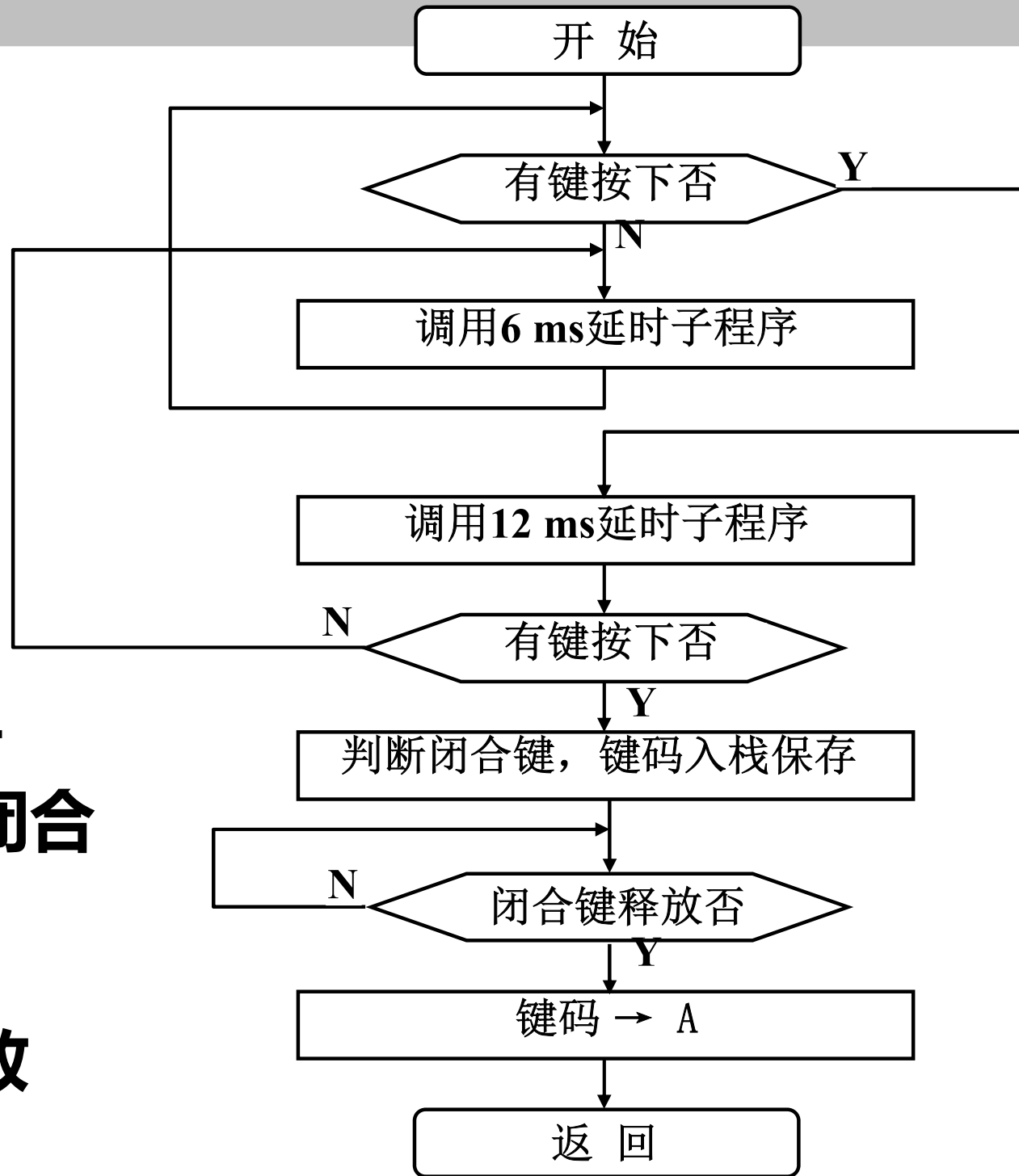


编写键盘程序四步

(1)判断是否有键闭合

(2)去抖动

(3)求键值

(4)等待按键的释放

 

程序清单:

- 1 子程序1——判断是否有键按下
- 2 子程序2——键盘扫描程序,确认按下的键

课本P169例:

PA口输出 (列)

PC口输入 (行)


✓ 首先列线全输出0, 判断是否有键按下。

- 如果行线为全1, 无按键按下
- 如果行线非全1, 有按键按下

子程序1: 判断是否有键按下

占用资源: A


| | |
|-------------------|--------------------|
| KS: MOV DPTR, #PA | ; A口地址送入DPTR |
| MOV A, #00H | ; 全扫描字送A |
| MOVX @DPTR, A | ; 全扫描字送PA口, 列全部输出0 |
| INC DPTR | ; 指向C口 |
| INC DPTR | |
| MOVX A, @DPTR | ; 读入PC口 (行) 状态 |
| CPL A | ; 变正逻辑: 高电平表示有键按下 |
| ANL A, #0FH | ; 屏蔽高4位 |
| RET | |

 

子程序1：判断是否有键按下

占用资源：A

| | | |
|-------------|--------------------|----------------------|
| KEY: | LCALL KS | ； 判别有无键按下 |
| | JNZ K1 | ； (A)不等于0，有键按下，转K1 |
| | LCALL DELAY | ； 无键按下调用延时子程序 |
| | AJMP KEY | ； 返回重新查询 |
| K1: | LCALL DELAY | ； 加长延时，消除键抖动 |
| | LCALL DELAY | |
| | LCALL KS | ； 再次查询有无键按下 |
| | JNZ K2 | ； (A)不等于0，有键按下，转逐列扫描 |
| | AJMP KEY | ； 误读键，返回 |

 


R2 =

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

- ✓ 然后，让列线PA0输出0，其它七条列线输出1，读行线状态。
- 如果行线为全1，第一列无按键按下，继续扫描。
 - 如果行线非全1，可以判断按键在第一列，再根据为0的行线序号，可以确定按键具体的行号，停止扫描。

子程序2：键盘扫描程序,确认按下的键 占用资源：A, R2, R4

```
                                ; 从第0列开始扫描
K2:    MOV    R2, #0FEH        ; 首列扫描字送R2
        MOV    R4, #00H        ; 首列号送R4
K3:    MOV    DPTR, #PA        ; A口地址送DPTR
        MOV    A, R2
        MOVX   @DPTR, A        ; 列扫描字送8155A口
        INC    DPTR
        INC    DPTR
        MOVX   A, @DPTR        ; 读取行扫描值
        JB     ACC.0, L1;      (PC.0)=(ACC.0)=1, 第0行无键按下, 转查第一行
        MOV    A, #00H        ; 第0行有键按下, 行首键号送A
        AJMP   LK              ; 转求键号
```

 


L1: JB ACC.1, L2 ; (PC.1)=(ACC.1)=1, 第1行无键按下, 转查第2行
MOV A, #08H ; 第1行有键按下, 行首键号送A
AJMP LK ; 转求键号
L2: JB ACC.2, L3 ; (PC.2)=(ACC.2)=1, 第2行无键按下, 转查第3行
MOV A, #10H ; 第2行有键按下, 行首键号送A
AJMP LK ; 转求键号
L3: JB ACC.3, NEXT ; (PC.3)=(ACC.3)=1, 第3行无键按下, 转查下一列
MOV A, #18H ; 第3行有键按下, 行首键号送A

;开始求键码

LK: ADD A, R4 ; 形成键码送A:键码=行首键码+列号
PUSH ACC ; 键码入栈保存
K4: LCALL DELAY
LCALL KS ; 等待键释放
JNZ K4 ; (A)不等于0,有键按下, 按键未释放, 等待

POP A ; 键释放, 弹出键码
RET

 

- ✓ 如果第一列无按键按下，让列线**PA1**口输出**0**，其它七条列线输出**1**，读行线状态，判断按键是否在第二列。

```
NEXT: INC  R4
      MOV  A, R2
      JNB  ACC.7, KEY
      RL  A
      MOV  R2, A
      AJMP K3
```

;准备扫描下一列

; 修改列号，扫描下一列

; PA口（列）数据送A

; (PA.7)=(ACC.7)=0，8列扫描完，返回KEY

; 未扫描完，扫描字左移一位

; 扫描字存R2


; 延时子程序


```
DELAY: MOV  R7, #0FFH
LP0:    MOV  R6, #0FFH
LP:     NOP
      DJNZ  R6, LP
      DJNZ  R7, LP0
      RET
```

 2) 中断工作方式

计算机应用系统工作时，并不经常需要键输入。但无论是查询工作方式还是定时扫描工作方式，**CPU**经常处于空扫描状态。为了提高**CPU**的效率，**可采用中断工作方式**。这种工作方式是当键盘上有键按下时，向**CPU**发一个中断请求信号，**CPU**响应中断后，在中断服务程序中扫描键盘，执行键功能程序。

中断服务程序中应完成键识别、消除抖动、排除多次执行键功能操作等功能，可参考查询工作方式键盘程序。



 

PBL练习

- 1、实现矩阵式键盘输入、单LED数码管显示
- 2、实现矩阵式键盘输入、多LED数码管动态输出显示